
#### DC Operating Point e Netlist no LTspice

Beleza pessoal! Aos poucos estamos conhecendo a funcionalidade básica e os recursos do LTspice. Sejam sinceros, hein? O LTspice também tem seu charme, não é mesmo?
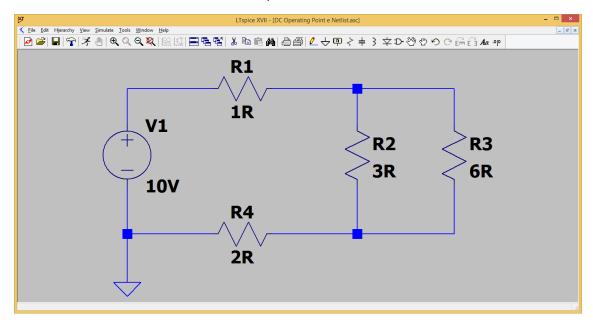
### Cativando Você!

Monte o circuito a seguir. Se necessário consulte os artigos anteriores para entender o básico de como montar e simular circuitos no LTspice.




# Diretiva de Ponto de Operação DC (DC Operating Point)


Nos circuitos anteriores simulamos nossos circuitos com analise de transientes, mas, nesse vamos simular com analise de ponto de operação DC.
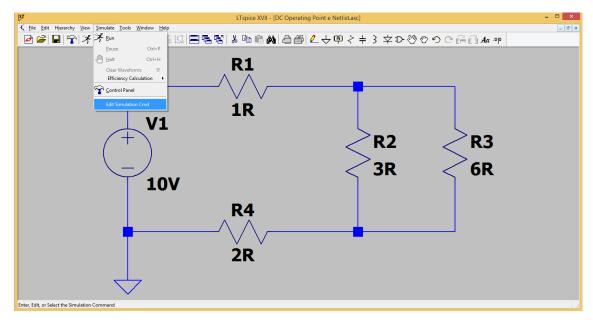
# Como Configuramos Essa Diretiva Spice?


Através da barra de menu, no menu 'Simulate', escolhendo a opção [Edit Simulation Cmd], como mostrado a seguir.



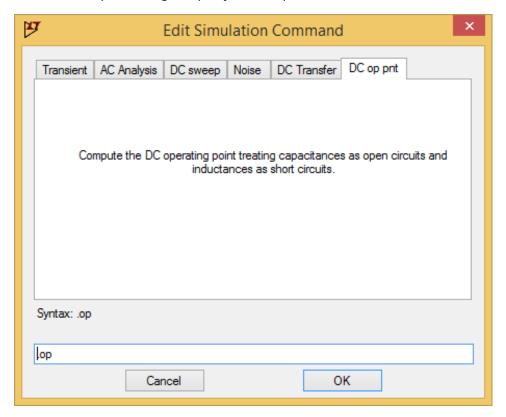A janela 'Edit Simulation Command' é mostrada, então, selecione a aba [DC op pnt]. Observe que automaticamente a Diretiva Spice é inserida '.op'. Clique no botão [OK] e arraste e cole essa Diretiva Spice em alguma posição do esquemático.



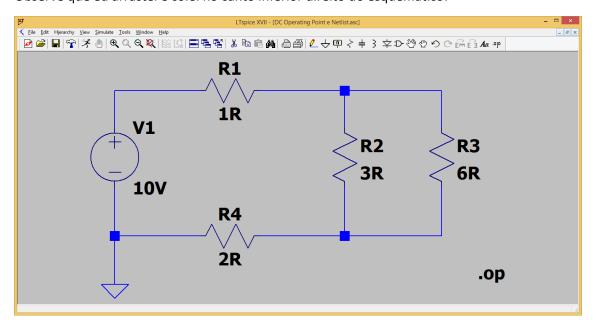
Observe que eu arrastei e colei no canto inferior direito do esquemático.



# Até Aqui Está Bacana, Mas, Onde Essa Diretiva Spice Vai Fazer Sentido?

Boa pergunta. Veja só! Na barra de ferramentas clique no botão [Run], para simular o circuito.

# A resposta é essa!

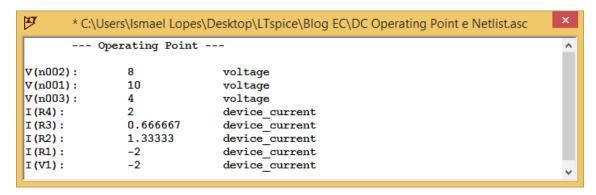


Não temos uma analise de forma de onda, mas, um resumo com todas as tensões e correntes de todos os <u>nós do circuito</u>, portanto, os pontos de operação DC do circuito.

# Nós do Circuito? O Que É Isso?

Na simulação SPICE, obviamente tem esse nome porque é tratado com a linguagem SPICE, que é padronizada, o esquemático é desenhado na área de trabalho, e o LTspice converte esse circuito num arquivo texto com linguagem SPICE, e chamamos esse arquivo texto de NETLIST.
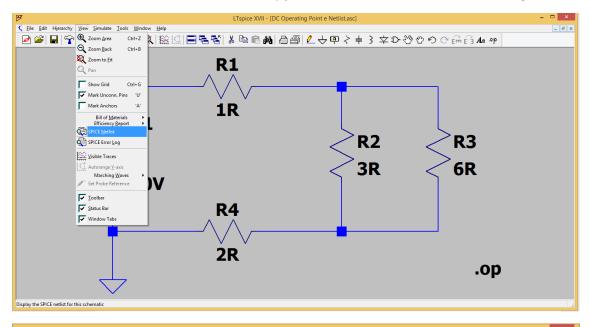
### Onde Vejo a NETLIST do Meu Esquemático?

Na barra de menu, menu 'View', escolha a opção [SPICE Netlist], como mostrado a seguir.



```
SPICE Netlist: C:\Users\Ismael Lopes\Desktop\LTspice\Blog EC\DC Operating Point e Netlist.net

* C:\Users\Ismael Lopes\Desktop\LTspice\Blog EC\DC Operating Point e Netlist.asc
R1 N002 N001 1R
R2 N002 N003 3R
R3 N002 N003 6R
R4 N003 0 2R
V1 N001 0 10V
.op
.backanno
.end
```

#### **Quero Entender o NETLIST?**

#### Tranquilo!

- A primeira linha é apenas um comentário sobre o path e nome do arquivo Netlist.
- A segunda linha informa que temos um Resistor R<sub>1</sub>, de 1R (ohms), entre o nó 1 e 2 do circuito.
- A terceira linha informa que temos um Resistor R<sub>2</sub>, de 3R (ohms), entre o nó 2 e 3 do circuito.
- A quarta linha informa que temos um Resistor R<sub>3</sub>, de 6R (ohms), entre o nó 2 e 3 do circuito
- A quinta linha informa que temos um Resistor R<sub>4</sub>, de 2R (ohms), entre o nó 3 e o Ground do circuito.
- A sexta linha informa que temos uma Fonte V<sub>1</sub>, de 10V (Volts), entre o nó 1 e o Ground do circuito.

As demais linhas vamos detalhar no futuro. O foco aqui é entender como o esquemático foi convertido num arquivo texto, chamado NETLIST, e como interpreta-lo.

### Agora Consigo Entender o Resumo do Ponto de Operação DC!

- A tensão entre o nó 2 com relação ao ground é 8 Volts.
- A tensão entre o nó 1 com relação ao ground é 10 Volts.
- A tensão entre o nó 4 com relação ao ground é 4 Volts.
- As medições de correntes são mais intuitivas por serem diretas.

```
* C:\Users\Ismael Lopes\Desktop\LTspice\Blog EC\DC Operating Point e Netlist.asc
       --- Operating Point ---
V(n002):
                8
                               voltage
V(n001):
                10
                               voltage
V(n003):
                               voltage
I(R4):
                2
                               device_current
I(R3):
                0.666667
                               device_current
I(R2):
                1.33333
                               device current
I(R1):
                -2
                               device current
I(V1):
                -2
                               device current
```

### Ufa! Quantos Questionamentos, Hein? Espero Ter Descomplicado!

Gostou? Se sim, compartilhe e de seu feedback! Caso tenha dúvidas comente aqui embaixo.

### **Ismael Lopes**